

○ - 理科 (回路図で表す) 回路図を書こう!!

① 電気用図記号を書こう!

① 電池
直流電源 →

② 電球 →


③ スイッチ →

④ 電流計 →


⑤ 電圧計 →

⑥ 抵抗器
電熱線 →

⑦

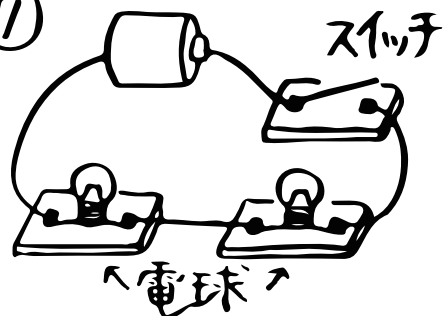

⑧

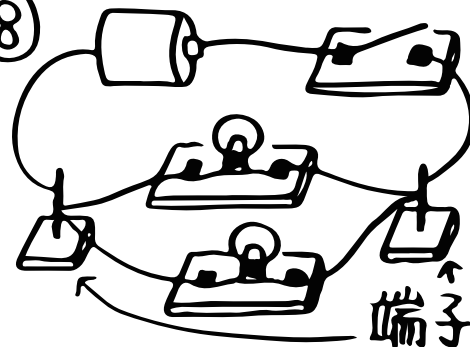

⑨

